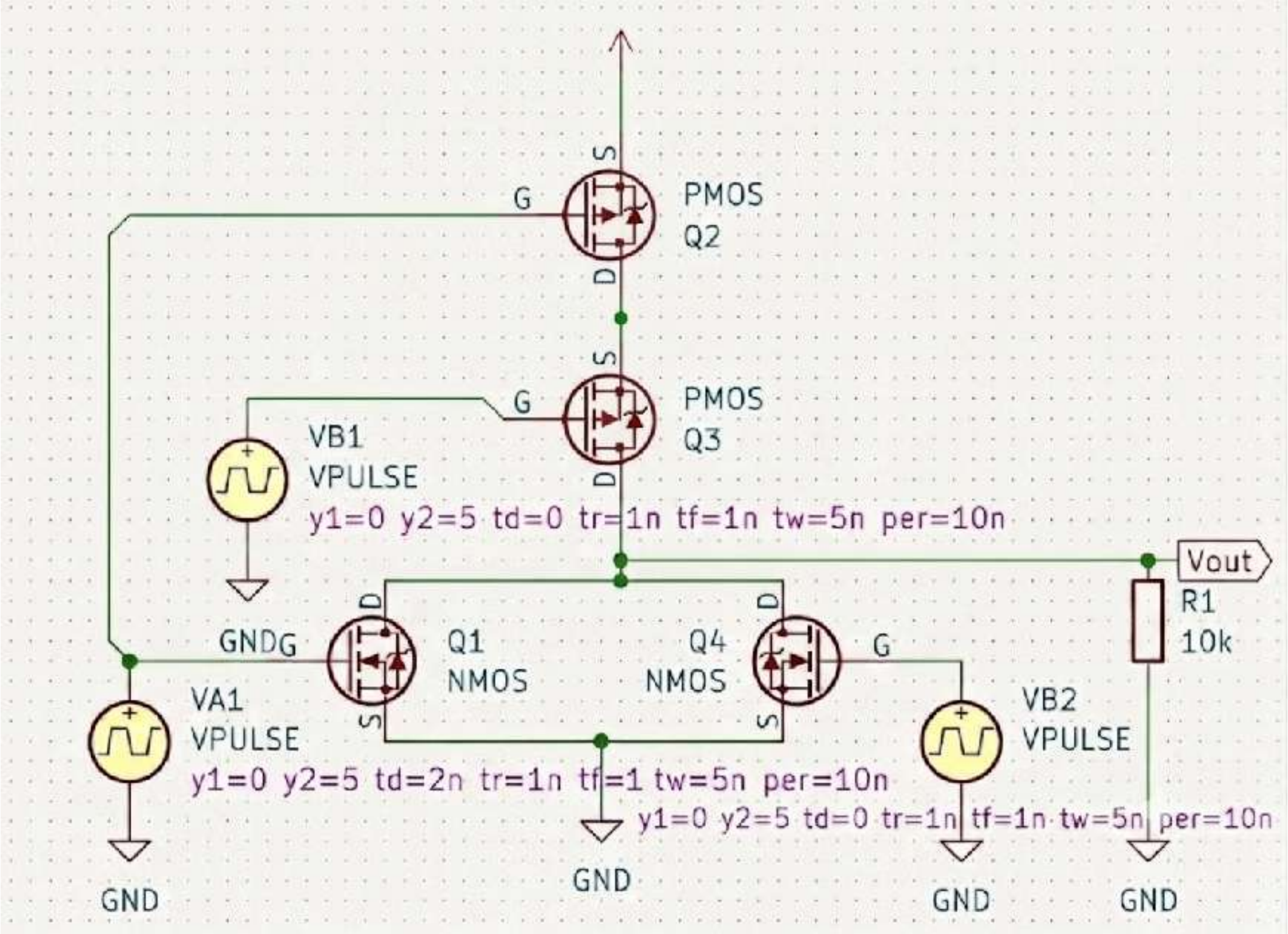
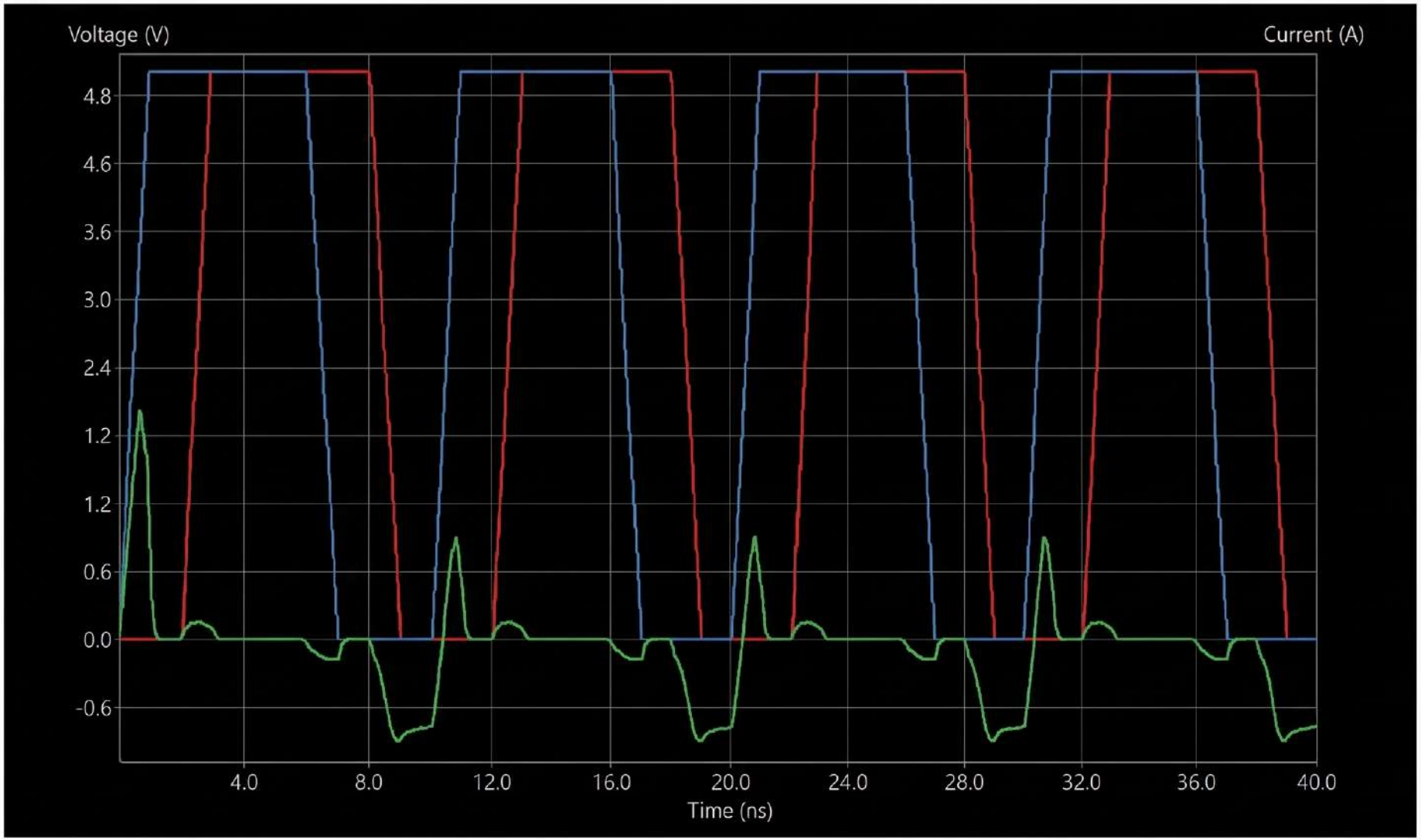

PMOS
Q2
G
S
D
PMOS
Q3
VB1
VPULSE
y1=0 y2=5 td=0 tr=1n tf=1n tw=5n per=10n
Vout
R1
10k
GNDG
Q1
NMOS
Q4
NMOS
VA1
VPULSE
y1=0 y2=5 td=2n tr=1n tf=1 tw=5n per=10n
VB2
VPULSE
y1=0 y2=5 td=0 tr=1n tf=1n tw=5n per=10n
GND
GND
GND
GND

Analysis 1 - TRAN × Analysis 2 - TRAN ×




```
tran1   KiCad schematic (Transient Analysis)
const   Constant values (constants)
Note: Compatibility modes selected: ps lt a
Circuit: KiCad schematic
```

Filter

Signal	Plot	Co
V(+5V)	☐	
V(Net-_Q1-G_)	☑	
V(Net-_Q2-D_)	☐	
V(Net-_Q3-G_)	☐	
V(Net-_Q4-G_)	☑	
V(Vout)	☑	
I(MQ1:d)	☐	
I(MQ1:g)	☐	
I(MQ1:s)	☐	
I(MQ2:d)	☐	
I(MQ2:g)	☐	
I(MQ2:s)	☐	
I(MQ3:d)	☐	
I(MQ3:g)	☐	

Cursor	Signal

Measurement